



# Architettura degli Elaboratori I - B

## Le Microarchitetture

### Il Ciclo Multiplo

Daniel Riccio/Alberto Aloisio  
Università di Napoli, Federico II

10 aprile 2018



Rif. Capitolo 7

Digital Design and Computer Architecture-ARM, Harris-Harris, Edition-Morgan Kaufmann.



- ▶ Limiti delle architetture a ciclo singolo;
- ▶ Architetture a ciclo multiplo;
- ▶ Il Datapath e l'Unità di Controllo.



# Limiti del ciclo singolo

Le architetture a ciclo singolo hanno tre principali limiti:

- ▶ **separazione delle memorie**: la memoria istruzioni e la memoria dati devono essere necessariamente separate, poiché dati e istruzioni devono essere gestiti all'interno dello stesso ciclo.
- ▶ **inefficienza temporale**: il ciclo di clock deve avere una durata pari al tempo impiegato dall'istruzione più lenta, sprecando tempo per tutte quelle istruzioni molto più veloci.
- ▶ **duplicazione delle componenti**: lo stesso componente non può essere riutilizzato per scopi distinti; ad esempio sono necessarie tre ALU, due per la gestione del PC e una per l'esecuzione delle istruzioni.



# Vantaggi del ciclo multiplo

Le architetture a ciclo multiplo risolvono tali problemi, partizionando una intera istruzione in più passi, ciascuno dei quali viene eseguito in un ciclo di clock differente.

- ▶ È possibile utilizzare una sola memoria comune sia per le istruzioni, che per i dati. Infatti, l'istruzione viene letta in un ciclo, mentre i dati vengono letti o scritti in memoria in un ciclo differente.
- ▶ Istruzioni meno complesse richiedono un minor numero di cicli di clock, evitando sprechi di tempo.
- ▶ È possibile utilizzare un'unica ALU sia per gestire il PC, che per eseguire le istruzioni, purché tali operazioni siano effettuate in cicli di clock differenti.



# Il datapath

Il **datapath** è sviluppato in modo incrementale aggiungendo di volta in volta agli elementi di stato. I nuovi collegamenti sono evidenziati in **nero** (o **blu**), mentre quanto già introdotto è rappresentato in **grigio**.

Al fine di facilitare la comprensione dell'architettura di un processore ARM, considereremo un limitato set di istruzioni:

- ▶ le istruzioni di elaborazione dati: **ADD**, **SUB**, **AND**, **ORR** (con registro e modalità di indirizzamento diretto e senza shift);
- ▶ le istruzioni di Memoria: **LDR**, **STR** (diretto e con offset positivo);
- ▶ le istruzioni di salto (branch): **B**.



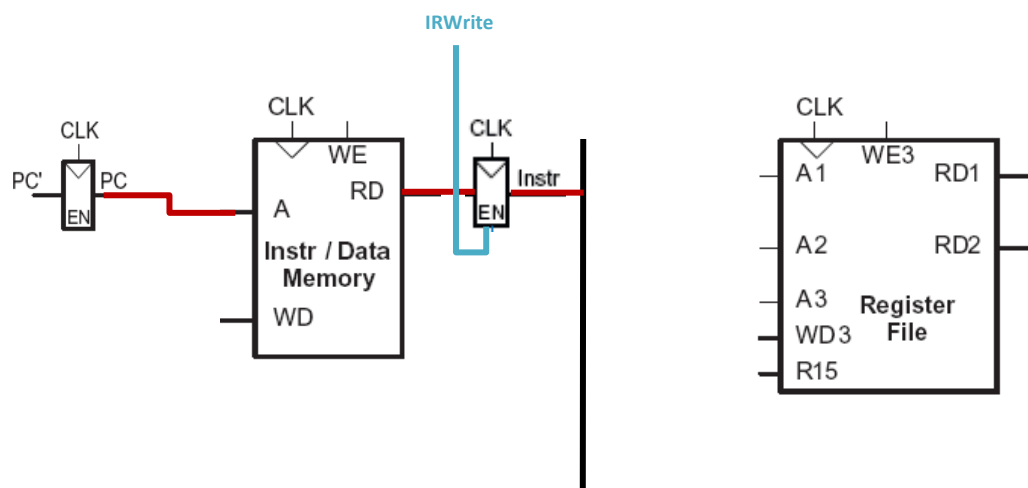
# Il datapath (LDR)




Il **PC** contiene l'indirizzo dell'istruzione da eseguire. Il primo passo è quello di leggere questa istruzione dalla memoria istruzioni, per cui il PC viene collegato all'indirizzo di ingresso della memoria.

L'istruzione a 32 bit viene letta e memorizzata in un registro **IR**. Il registro **IR** riceve un segnale **IRWrite** che indica quando caricare una istruzione.






# Il datapath (LDR)

 

Il passo successivo è quello di leggere il registro sorgente contenente l'indirizzo di base. Questo registro è specificato nel campo **Rn** dell'istruzione, **Instr<sub>19:16</sub>**


Questi bit vengono collegati all'ingresso indirizzo di una delle porte del file register (**A1**).

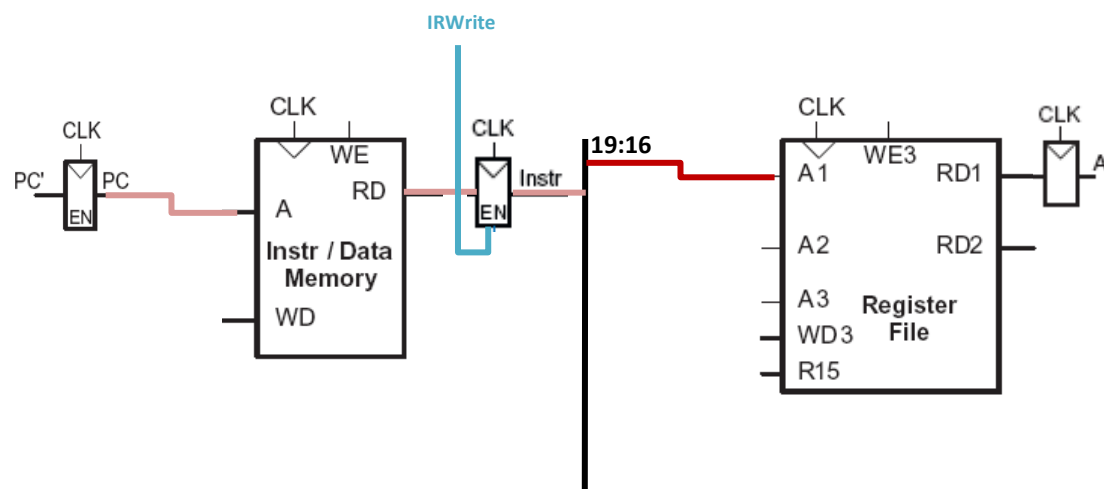Il register file legge il valore di registro in **RD1** e lo memorizza in un registro **A**.





# Il datapath (LDR)

 


L'istruzione **LDR** richiede anche un **offset**, il quale è memorizzato nell'istruzione stessa e corrisponde ai bit **Instr<sub>11:0</sub>**.

L'offset è un valore senza segno, quindi deve essere esteso a 32 bit.

Il valore a 32 bit (**ExtImm**) è tale che **ExtImm<sub>31:12</sub>** = 0 e **ExtImm<sub>11:0</sub>** = **Instr<sub>11:0</sub>**.

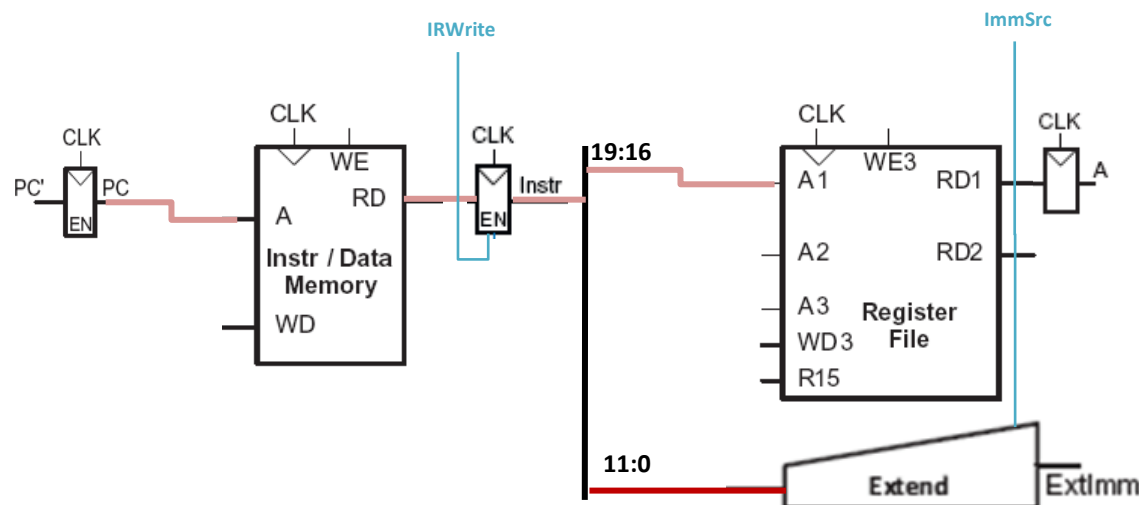**ExtImm** estende a 32 bit costanti a 8, 12 e 24 bit. Non viene memorizzato in un registro, poiché dipende solo da **Instr**, che non cambia durante l'esecuzione dell'istruzione.








# Il datapath (LDR)



Il processore deve aggiungere l'**indirizzo di base** all'offset per trovare l'indirizzo di memoria a cui leggere. La somma è effettuata per mezzo di una **ALU**.

La **ALU** riceve due operandi (**srcA** e **srcB**). **srcA** proviene dal register file, mentre **srcB** è il valore già contenuto nell'**ALU**. Inoltre, il segnale a 2-bit **ALUControl** specifica l'operazione (una somma è indicata con 00).

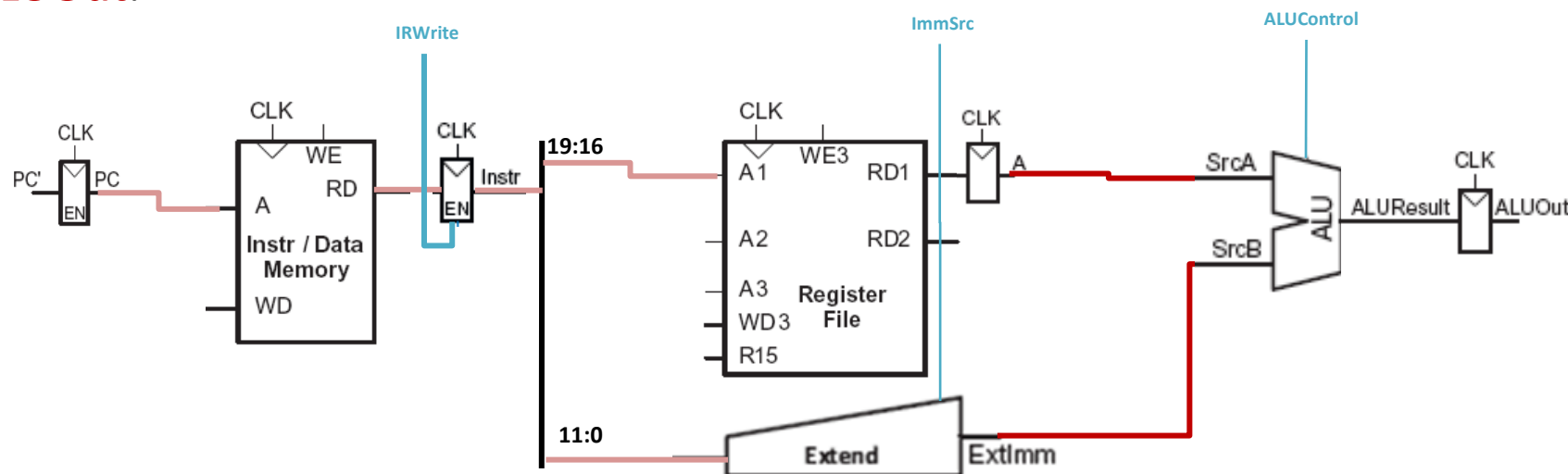La **ALU** genera un valore a 32 bit **ALUResult**, che viene memorizzato in un registro **ALUOut**.





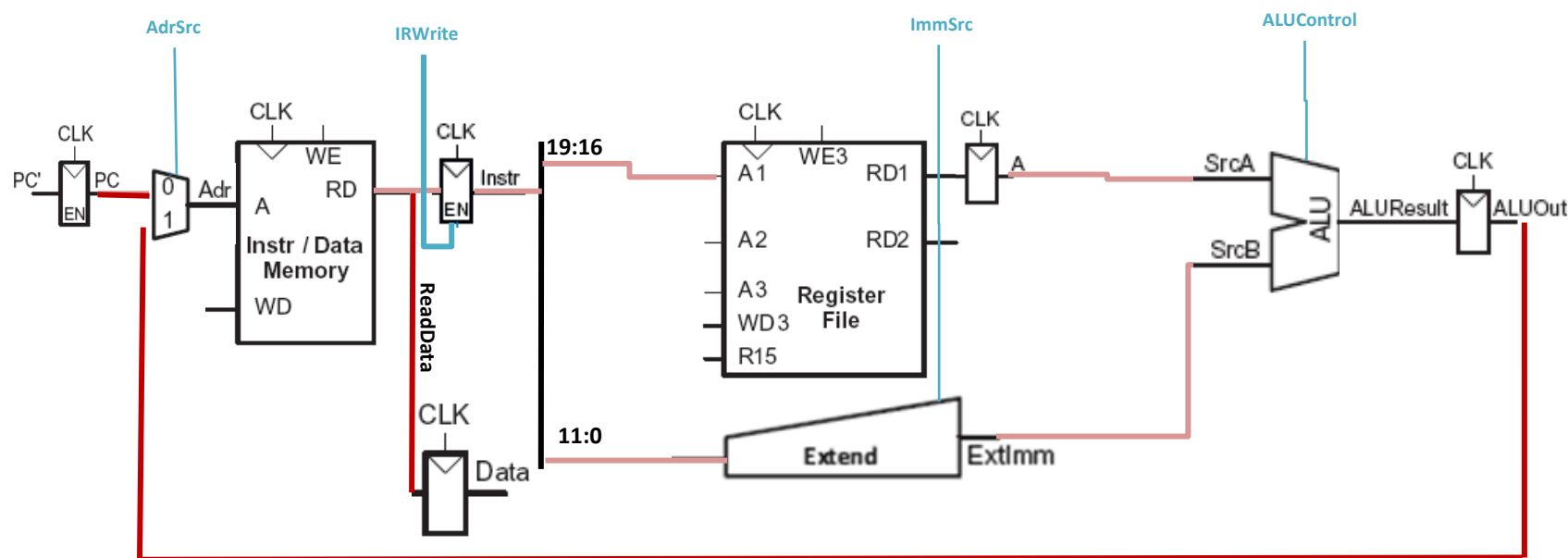
# Il datapath (LDR)



L'indirizzo calcolato dall'**ALU** deve essere inviato alla porta **A** della memoria. Serve un multiplexer per disambiguare l'accesso con **ALUOut** o **PC**. Il multiplexer è controllato dal segnale **AdrSrc**.

I dati vengono letti dalla memoria dati sul bus **ReadData**, e poi vengono memorizzati in un registro chiamato **Data**.






# Il datapath (LDR)



Inoltre, i dati appena letti devono essere scritti nel registro **Rd** specificato dai bit **15:12** dell'istruzione **Instr**.

Piuttosto che collegare direttamente **Data** alla porta **WD3**, si consideri che anche il risultato dell'**ALU** potrebbe dover essere scritto in **Rd**. Quindi aggiungiamo un multiplexer che seleziona fra **ALUOut** e **Data**.

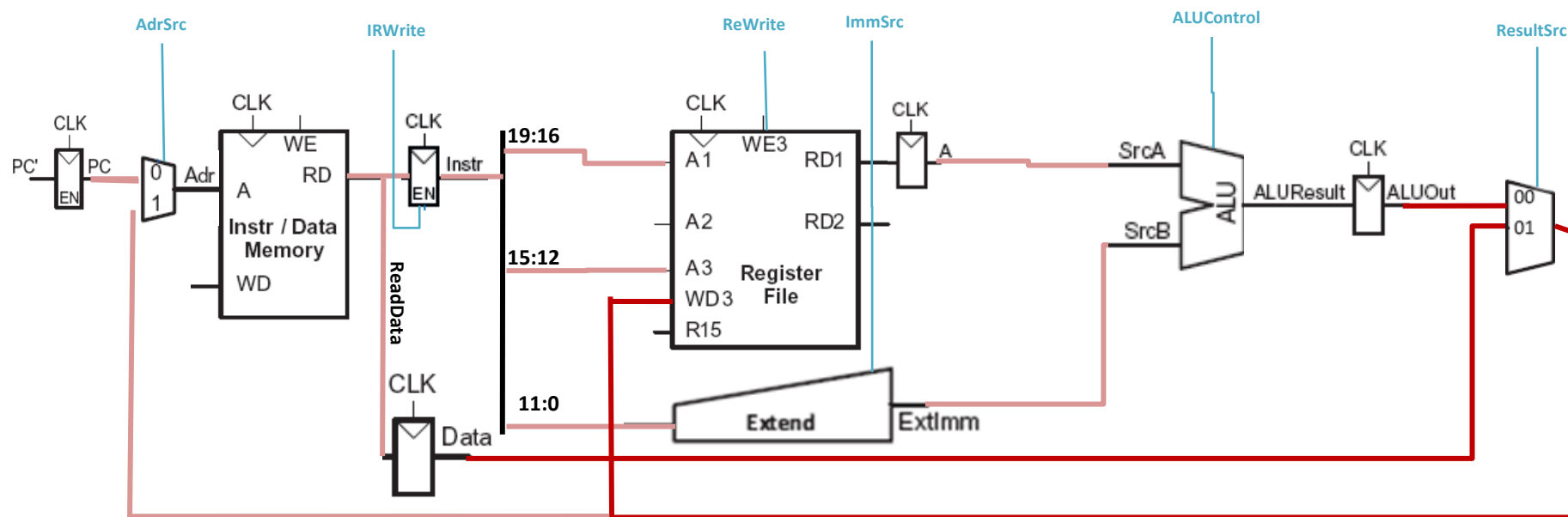Il segnale **RegWrite** deve essere impostato a **1**, per permettere la scrittura nel registro.






# Il datapath (LDR)



Un ulteriore compito a carico dell'**ALU** è l'incremento del **PC**, operazione che prima era svolta da una **ALU** diversa.

Aggiungiamo un multiplexer sul primo ingresso dell'**ALU**, che permette di scegliere fra il contenuto del registro **A** e il **PC**.

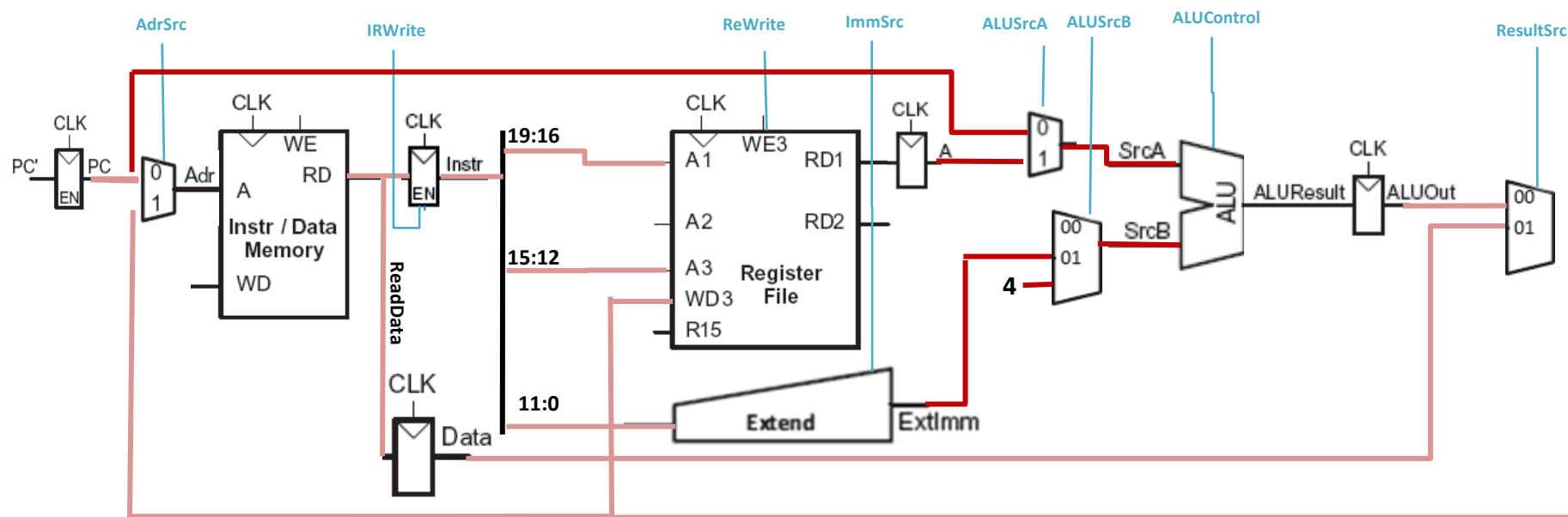Sul secondo ingresso dell'ALU aggiungiamo un ulteriore multiplexer che permetta di selezionare fra ExtImm e la costante 4.






# Il datapath (LDR)



Si consideri infine, che il contenuto del registro **R15** nelle architetture ARM corrisponde a **PC+8**.

Durante il passo di fetch, il **PC** è stato aggiornato a **PC+4**, per cui sommare 4 al nuovo contenuto di **PC** produce **PC+8**, che viene memorizzato in **R15**.

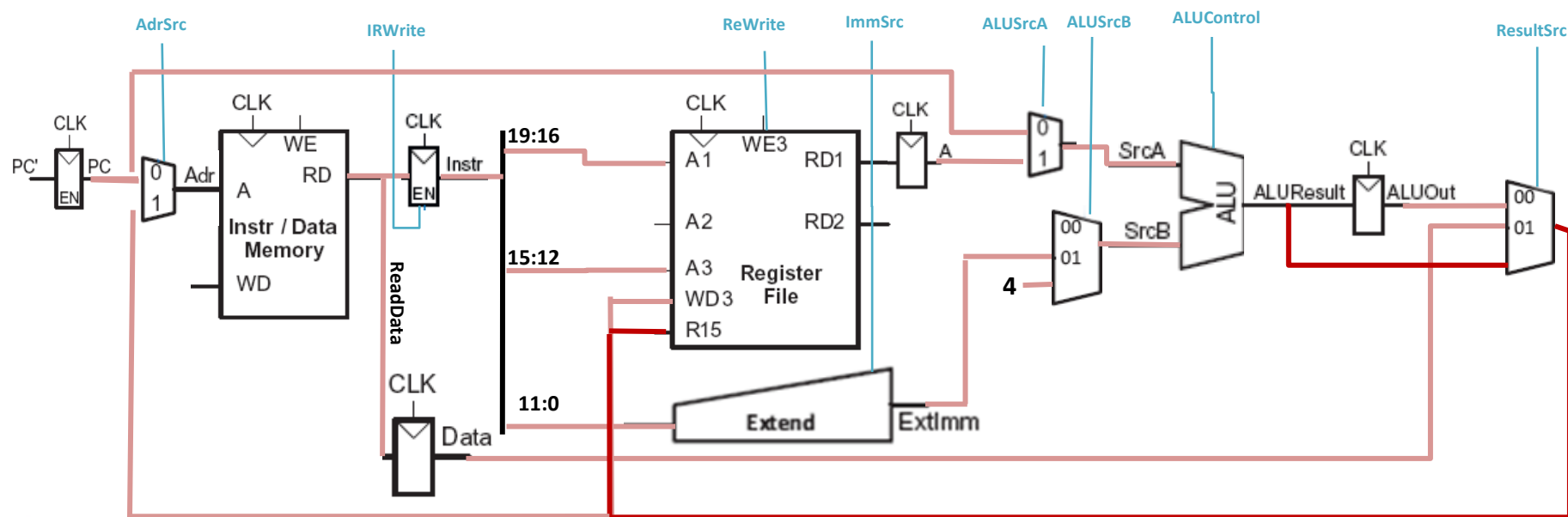Scrivere **PC+8** in **R15**, richiede che il risultato dell'ALU possa essere collegato a tale registro. A tal fine, colleghiamo **ALUResult** con uno dei tre ingressi del multiplexer.





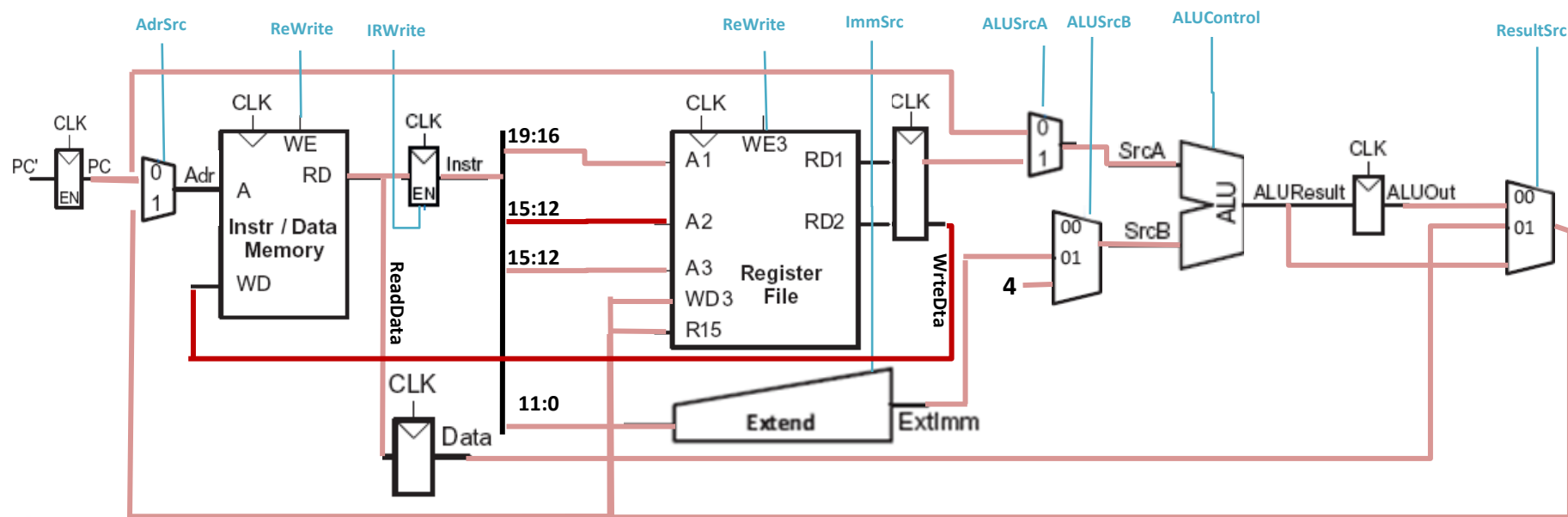
# Il datapath (STR)



Analogamente all'istruzione di caricamento, **STR** legge l'indirizzo di base dalla porta **RD1** del register file, estende la costante e l'**ALU** somma i due valori per calcolare l'indirizzo di memoria. Tutte queste operazioni sono già supportate.

In aggiunta, **STR** legge il registro **Rd** in cui scrivere, che è specificato nei bit **Instr<sub>15:12</sub>**. Il contenuto di **RD2** è inserito in un registro temporaneo WriteData e al passo successivo è inviato alla memoria, con segnale **MemWrite** attivo.





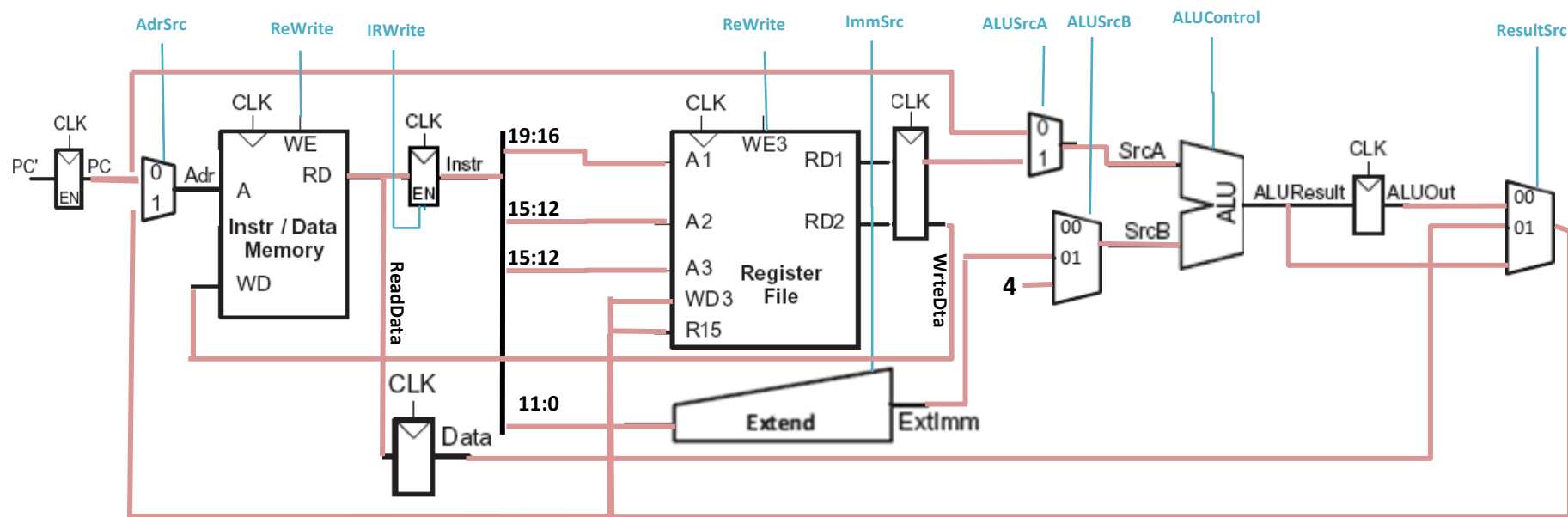
# Il datapath (data processing con costante)

Per le istruzioni di data processing con costante (**ADD**, **SUB**, **AND**, **OR**), il datapath legge il primo operando specificato da **Rn**, estende la costante da **8** a **32** bit, esegue l'operazione mediante l'**ALU** e scrive il risultato in un registro del register file. Tutte queste operazioni sono già supportate dal datapath.

L'operazione da effettuare è specificata dal segnale **ALUControl**, mentre gli **ALUFlags** permettono di aggiornare il registro di stato.





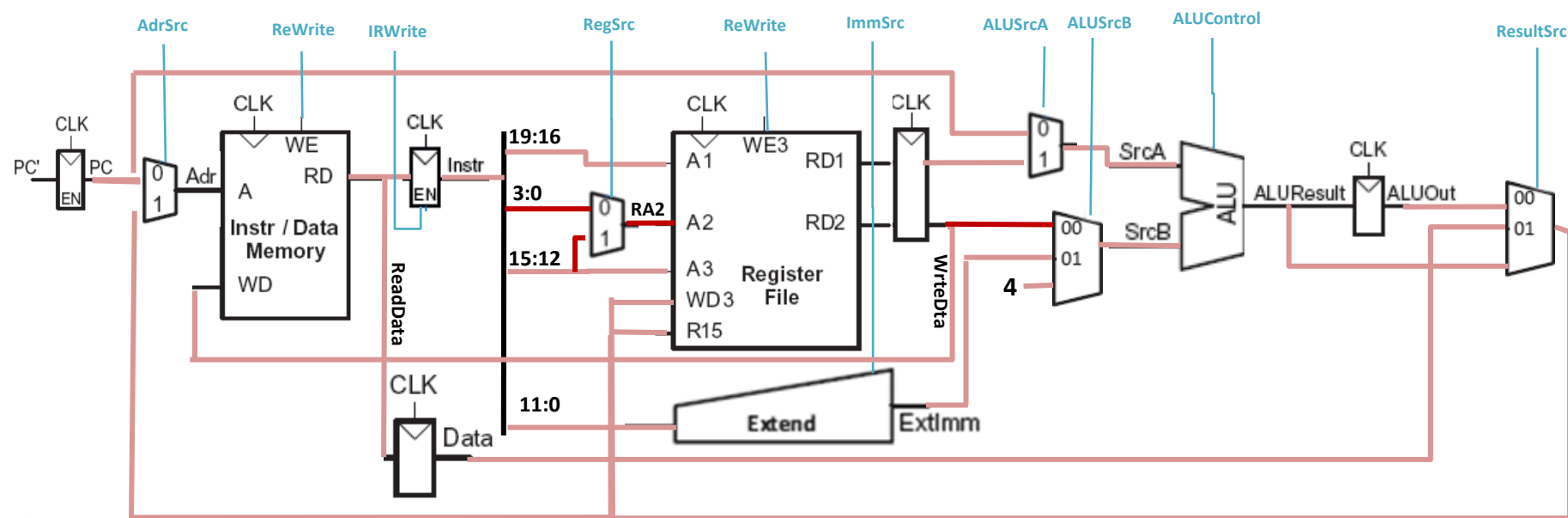
# Il datapath (data processing con registro)

Per le istruzioni di data processing con registro (**ADD**, **SUB**, **AND**, **OR**), il datapath legge il secondo operando specificato da **Rm**, indicato nei bit **Instr<sub>3:0</sub>**.

Inseriamo un multiplexer per selezionare tale campo sulla porta **A2** del register file. Il mutiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**. Inoltre, estendiamo il multiplexer in **SrcB** in modo da considerare questo caso.







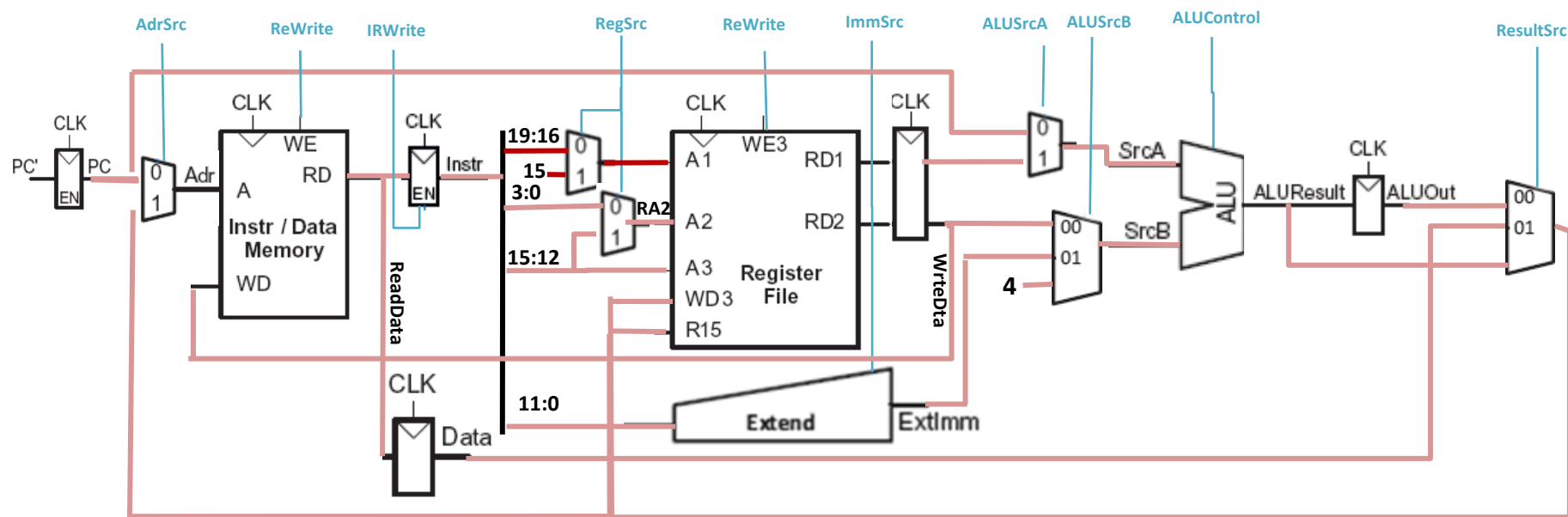
# Il datapath (Branch)

Per le istruzioni di branch, il datapath legge **PC+8** e una costante a **24** bit, che viene estesa a **32** bit. La somma di questi due valori è addizionata al **PC**. Si ricorda, inoltre, che il registro **R15** contiene il valore **PC+8** e deve essere letto per tornare da un salto. È sufficiente aggiungere un multiplexer per selezionare **R15** come input sulla porta **A1**.


Il multiplexer è controllato dal segnale **RegSrc**.




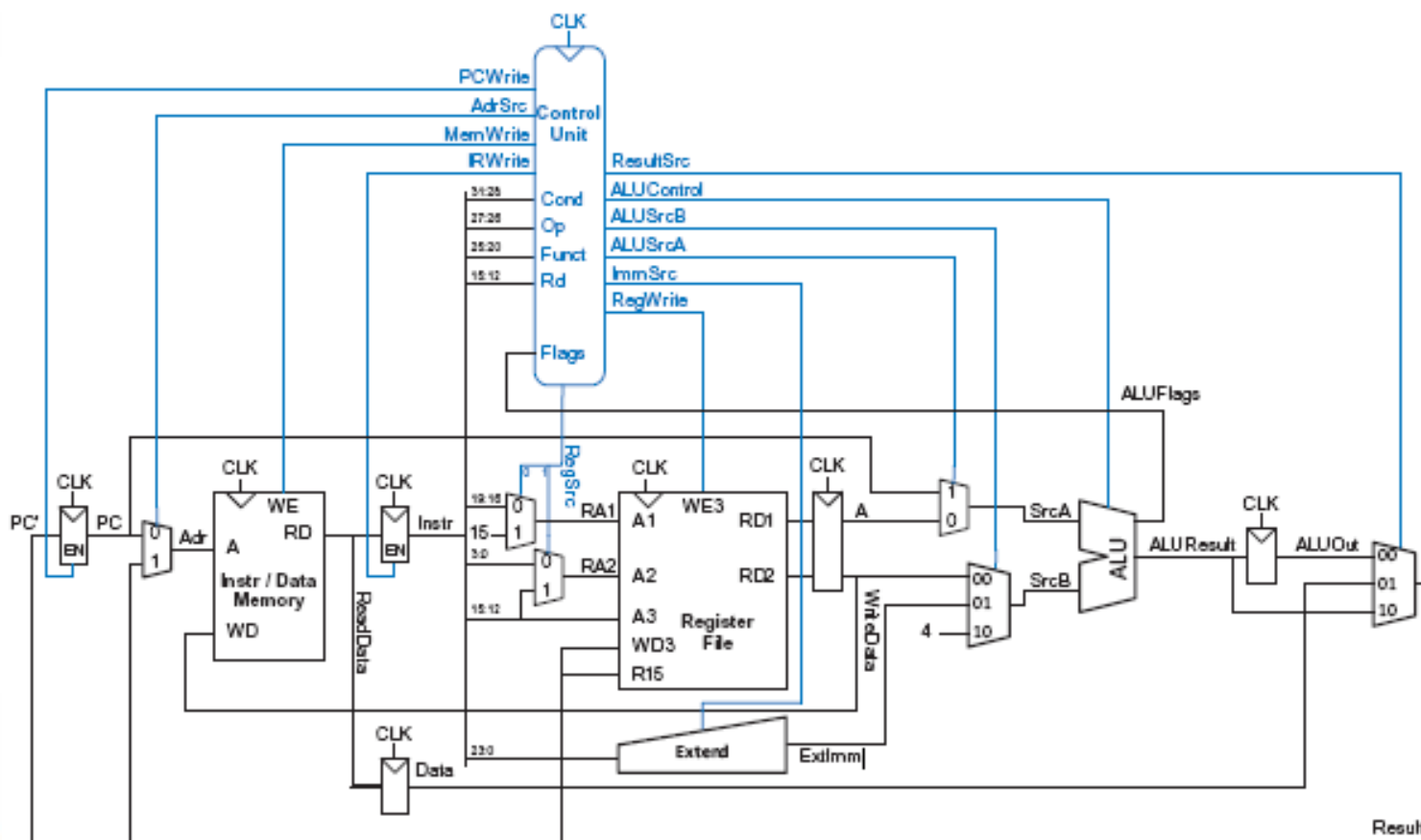
# Unità di Controllo

Come nel processore a ciclo singolo, l'unità di controllo genera i segnali di controllo in base ai campi **cond**, **op** e **funct** dell'istruzione (**Instr**<sub>31:28</sub>, **Instr**<sub>27:26</sub>, e **Instr**<sub>25:20</sub>, ai flag e al fatto che il registro destinazione sia meno il PC.




L'unità di controllo memorizza e aggiorna i flag di stato.


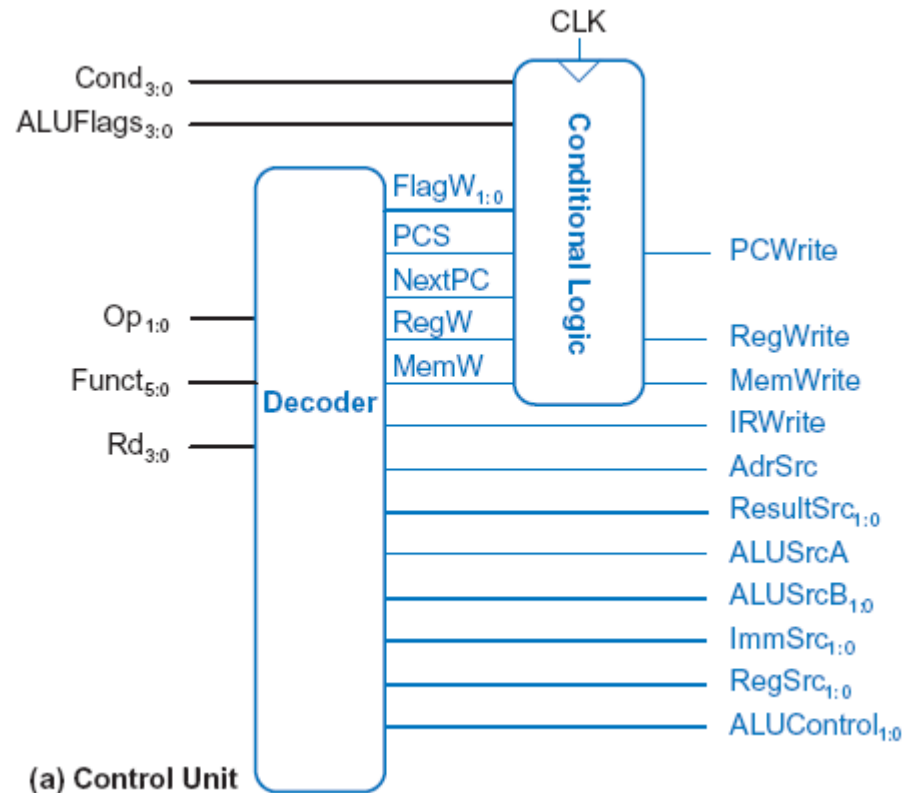
# Unità di Controllo

Come nel processore a ciclo singolo, l'unità di controllo è suddivisa in Decodificatore e logica combinatoria. Il decodificatore è progettato come una Macchina a stati finiti, che produce i segnali appropriati per i diversi cicli, sulla base del proprio stato.

Il decodificatore è realizzato con una macchina di Moore, in tal modo le uscite dipendono solo dello stato attuale.





# Il data flow di una istruzione

L'unità di controllo produce i segnali di attivazione per tutto il datapath (selezione nei multiplexer, abilitazione dei registri e scrittura in memoria).

Uno stato dell'automa che implementa il **main decoder** non è altro che lo stato dei segnali in un determinato momento.

Per avere una visione più chiara di quali siano gli stati e di come vengano effettuate le transizioni da uno stato all'altro è utile considerare il **data flow** del processore.


In altri termini, data una istruzione osserviamo il comportamento del processore nei diversi cicli, in cui avvengono i quattro passi **fetch**, **decode**, **execute** e **store**.






# Il data flow di LDR


## Operazione: **Fetch**

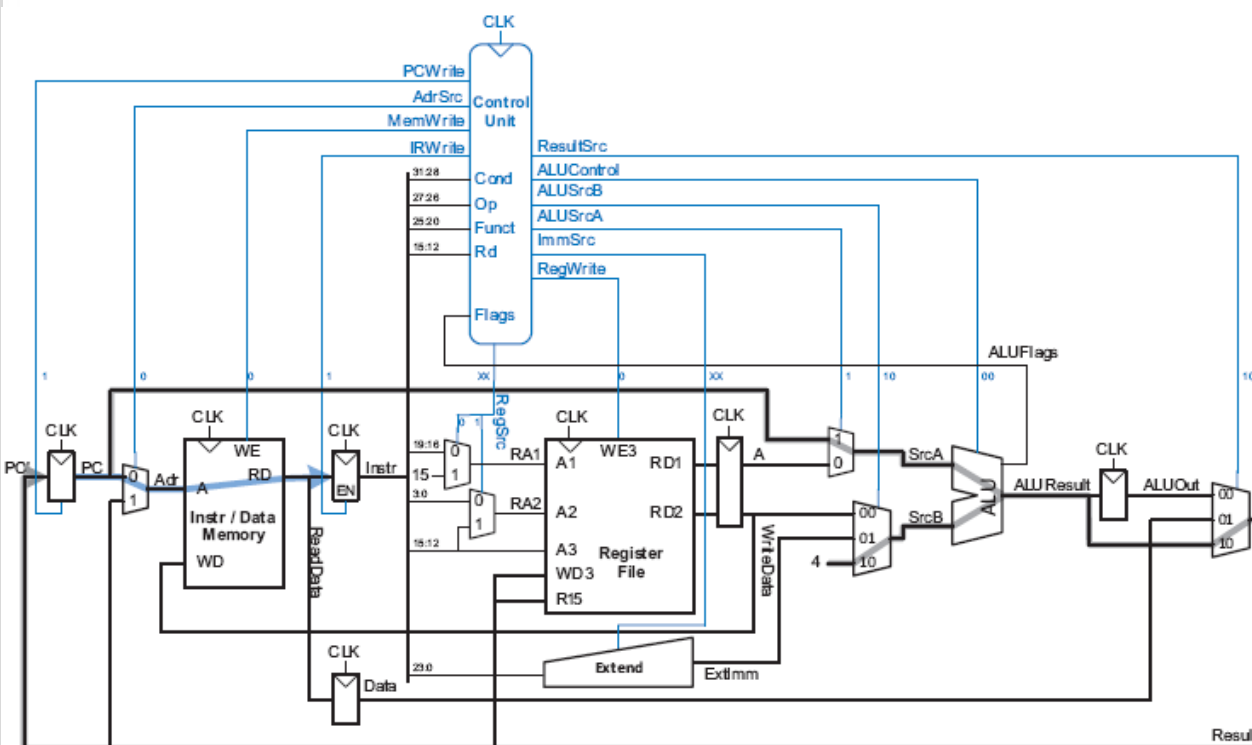


 

# Il data flow di LDR


## Operazione: **Decode**

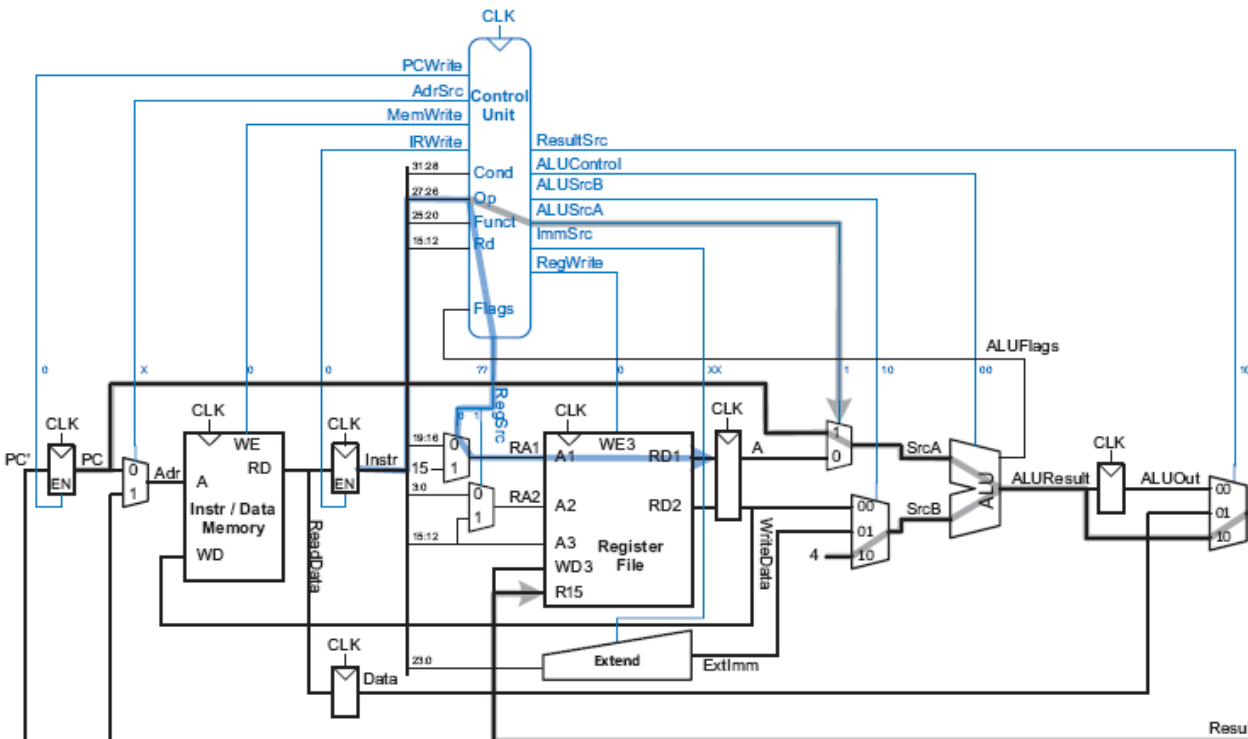

 
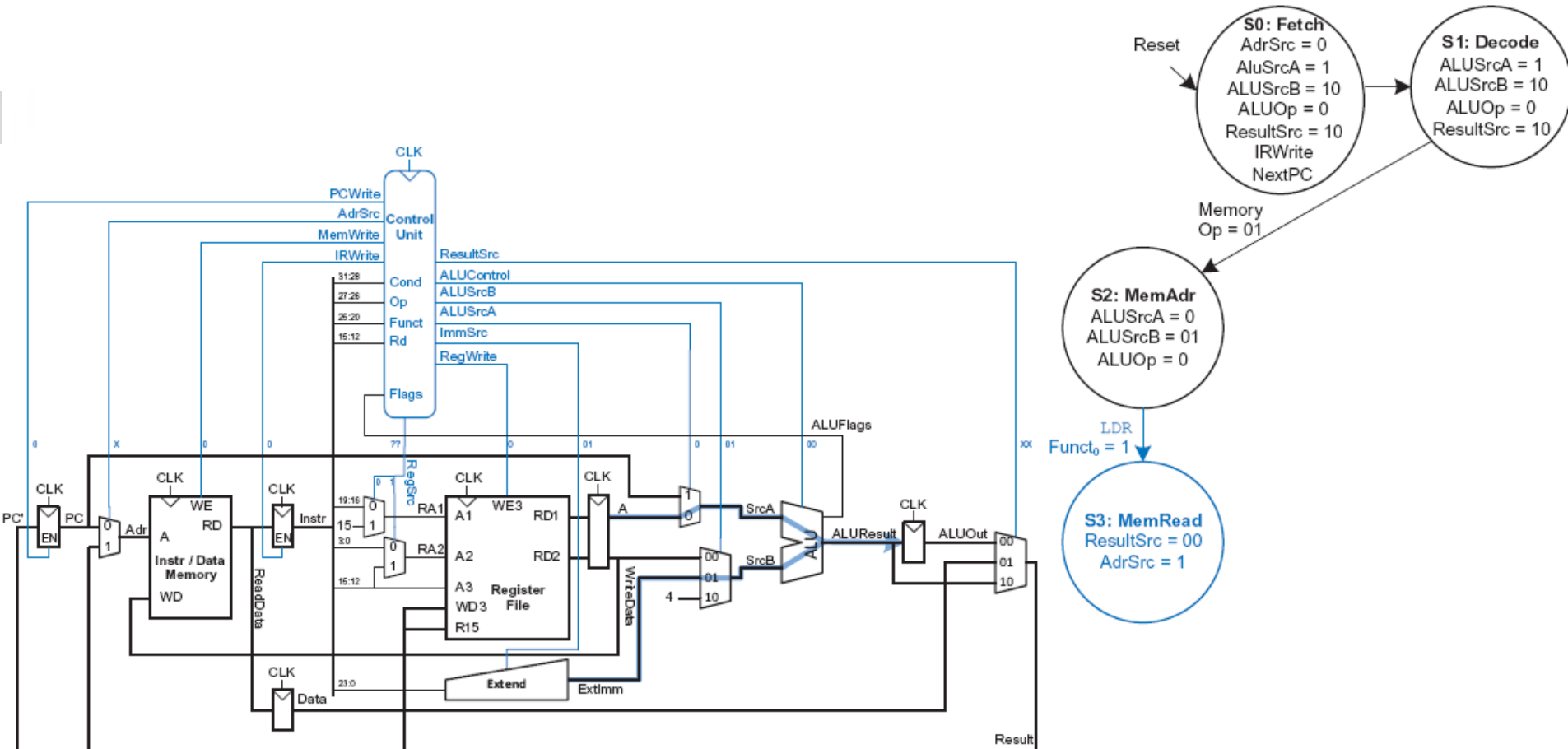
# Il data flow di LDR


Operazione: **Execute** (memory address computation)





# Il data flow di LDR

Operazione: **Execute** (memory read)

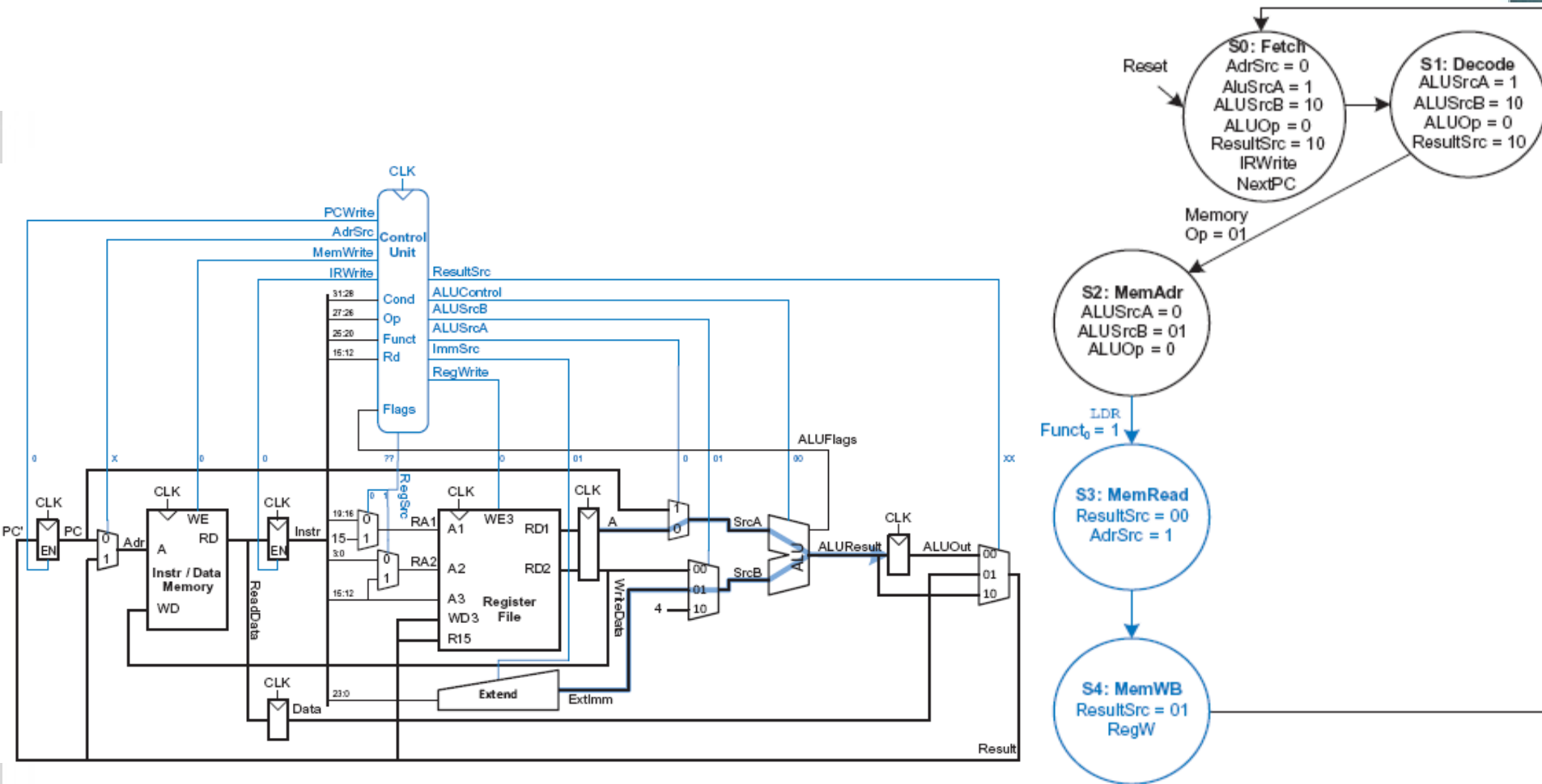





The diagram illustrates a 32-bit RISC processor architecture and its instruction execution flow.

**Processor Architecture:**

- Control Unit:** Receives a 32-bit **CLK** signal. It outputs control signals: **PCWrite**, **AdrSrc**, **MemWrite**, **IRWrite**, **ResultSrc**, **ALUControl**, **ALUSrcB**, **ALUSrcA**, **ImmSrc**, **RegWrite**, and **Flags**. It also receives a 7-bit **Cond** signal.
- Instruction Memory:** A 32Kb memory (0 to 31,264) that receives a 32-bit **CLK** and a 32-bit **Adr** (address). It outputs a 32-bit **Instr** (instruction) and a 32-bit **ReadData** (data).
- Register File:** A 32Kb register file (0 to 31,264) that receives a 32-bit **CLK** and a 32-bit **Adr** (address). It outputs a 32-bit **WriteData** (data) and a 32-bit **ReadData** (data).
- ALU:** A 32-bit ALU that receives a 32-bit **CLK** and a 32-bit **ALUControl** signal. It outputs a 32-bit **ALUResult** (result) and a 32-bit **ALUOut** (output).
- ExtImm:** A 32-bit extender that receives a 32-bit **CLK** and a 32-bit **Imm** (immediate). It outputs a 32-bit **ExtImm** (extended immediate).

**Instruction Execution Flow:**

- S0: Fetch** (Reset): **AdrSrc** = 0, **ALUSrcA** = 1, **ALUSrcB** = 10, **ALUOp** = 0, **ResultSrc** = 10, **IRWrite** = 1, **NextPC** = 0.
- S1: Decode**: **ALUSrcA** = 1, **ALUSrcB** = 10, **ALUOp** = 0, **ResultSrc** = 10.
- S2: MemAdr**: **ALUSrcA** = 0, **ALUSrcB** = 01, **ALUOp** = 0.
- S3: MemRead**: **ResultSrc** = 00, **AdrSrc** = 1.
- S4: MemWB**: **ResultSrc** = 01, **RegW** = 1.
- S5: MemWrite** (ResultSrc = 00, AdrSrc = 1, MemW = 1): **ResultSrc** = 00, **AdrSrc** = 1, **MemW** = 1.



# Analisi delle prestazioni

In un processore a ciclo multiplo, il tempo impiegato per eseguire una istruzione dipende dal numero di cicli di clock, di cui necessita e dalla durata di un singolo ciclo di clock.

Il numero di cicli di clock necessario ad eseguire le diverse istruzioni è di:

- ▶ **branch** – 3 cicli;
- ▶ **data processing** – 4 cicli;
- ▶ **memory store** – 4 cicli;
- ▶ **memory load** – 5 cicli;

Valutiamo le prestazioni del processore a ciclo multiplo rispetto al benchmark SPECINT2000, che prevede:

- ▶ **LDR** – 25%;
- ▶ **STR** – 10%;
- ▶ **B** – 25%;
- ▶ **Dtata Processing** – 25%;



# Analisi delle prestazioni

Il numero medio di cicli per istruzione è dato da:


$$\begin{aligned} \text{CPI} &= (\text{perc. di B})(\# \text{cicli B}) + (\text{perc. di DP} + \text{perc. di STR})(\# \text{cili DP e STR}) + (\text{perc. di LDR})(\# \text{cili LDR}) = \\ &= (0.13) (3) + (0.52 + 0.10) (4) + (0.25) (5) = 4.12 \end{aligned}$$

I percorsi critici nel datapath, che richiedono maggior tempo e che quindi sono predominanti, sono due:

- Dal **PC**, attraverso il multiplexer **SrcA**, attraverso l'ALU, attraverso il multiplexer **Result**, attraverso la porta **R15**, fino al registro **A**.
- Da **ALUOut**, attraverso il registro **Result**, attraverso il multiplexer **Adr**, attraverso la memoria (read), fino al registro **Data**.

- ( $t_{pcq\_PC}$ ) – caricamento di un nuovo indirizzo (PC) sul fronte di salita del clock;
- ( $t_{mux}$ ) – selezione di un output da parte del multiplexer.
- ( $t_{ALU}$ ) – l'ALU esegue su srcA e srcB una operazione.
- ( $t_{setup}$ ) – viene impostato un segnale.
 
$$T_{c2} = t_{pcq\_PC} + 2t_{mux} + \max[t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}] + t_{setup};$$



# Analisi delle prestazioni

**Domanda:** qual è il tempo di esecuzione per un programma con 100 miliardi di istruzioni?

**Risposta:**

secondo l'equazione

$$T_{c2} = t_{pcq\_PC} + 2t_{mux} + \max[t_{ALU} + t_{mux}, t_{mem}] + t_{setup};$$

il tempo di ciclo del processore a ciclo multiplo è

$$T_{c2} = 40 + 2(25) + 200 + 50 = 340 \text{ ps.}$$

Secondo l'equazione

$$\text{Tempo di esecuzione} = (\# \text{ istruzioni}) \left( \frac{\text{cicli}}{\text{istruzione}} \right) \left( \frac{\text{secondi}}{\text{ciclo}} \right)$$

il tempo di esecuzione totale è

$$T_1 = (100 \times 10^9 \text{ istruzioni}) (4.12 \text{ cicli / istruzione}) (340 \times 10^{-12} \text{ s / ciclo}) = 140 \text{ secondi.}$$

**Nota:** il tempo impiegato dal processore a ciclo singolo per lo stesso benchmark era di 84 sec.

Table 7.5 Delay of circuit elements

Element	Parameter	Delay (ps)
Register clk-to-Q	$t_{pcq}$	40
Register setup	$t_{setup}$	50
Multiplexer	$t_{mux}$	25
ALU	$t_{ALU}$	120
Decoder	$t_{dec}$	70
Memory read	$t_{mem}$	200
Register file read	$t_{RFread}$	100
Register file setup	$t_{RFsetup}$	60



# Alcune considerazioni finali

Una delle motivazioni alla base della progettazione di un processore a ciclo multiplo è stata quella di evitare che il ciclo durasse quanto quello necessario all'istruzione più lenta.

Questo esempio dimostra che il processore a ciclo multiplo è più lento di quello a ciclo singolo a causa delle latenze di propagazione.

Infatti, sebbene l'istruzione più lenta (LDR) sia stata suddivisa in cinque fasi, il tempo di ciclo del processore non è aumentato di cinque volte.

Questo in parte perché:

- ▶ non tutti i passaggi hanno esattamente la stessa lunghezza;
- ▶ i tempi di setup sono necessari ad ogni passo, e non solo la prima volta per l'intera istruzione.

In generale, ci si è resi conto che il fatto che alcuni calcoli siano più veloci di altri è difficile da sfruttare, a meno che le differenze sono grandi.