

① $+43.5 \rightarrow$ IEEE 754

101 | 10000100 | 010111000...

② $0x02440000$

1100 0010 0100 0100 0000 0000 0000 0000

$132 - 128 = 5$

$-1,10001 = 110001 = -48$


③ 10000011 $\rightarrow 01111101 = 1 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 =$
 $= 125$

④ $125 -$ $10000011 +$
 $\frac{128}{-003}$ $\frac{10000000}{100000011} = -3, \text{ corretto}$

⑤ Duali di $(A+B)c \rightarrow F_{\text{duali}} = (Ac) + (Bc)$

ABc	F	G
000	0	0
001	0	0
010	0	0
011	1	1
100	0	0
101	1	1
110	0	0
111	1	1

⑥

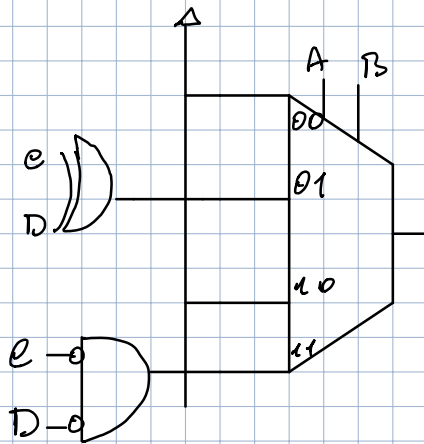

e	D	XOR	AND
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

$$(e + D)(\bar{e} + \bar{D})(e + \bar{D})(\bar{e} + D)(\bar{e} + \bar{D})$$

⑦

$$F = (AB) + \bar{e}$$

ABe	F	G
000	1	0
001	0	1
010	1	0
011	0	1
100	1	0
101	0	1
110	1	0
111	1	0

$$G = \bar{A}\bar{B}e + \bar{A}Be + A\bar{B}e$$

⑧ $(F \text{ XOR } G) = m_1 + m_2 + m_3$

A B C D	F	G
0 0 0 0	1	1
0 0 0 1	1	0
0 0 1 0	1	0
0 0 1 1	1	0
0 1 0 0	0	0
0 1 0 1	0	0
0 1 1 0	0	0
0 1 1 1	1	1
1 0 0 0	1	1
1 0 0 1	0	0
1 0 1 0	0	0
1 0 1 1	0	0
1 1 0 0	0	0
1 1 0 1	1	1
1 1 1 0	1	1
1 1 1 1	0	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	0	1
10	1	0	0	0

$$G = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D}$$



⑨

3 FF $\rightarrow 2^3 = 8$ stati totali $\rightarrow 3$ stati inutilizzati

$2^{\# \text{ input}} = 2$ stati diversi raggiungibili

10

10- l'automa a stati finiti riportato di fianco e' inizializzato nello stato S1. Indicare lo stato assunto al ventesimo ciclo di clock

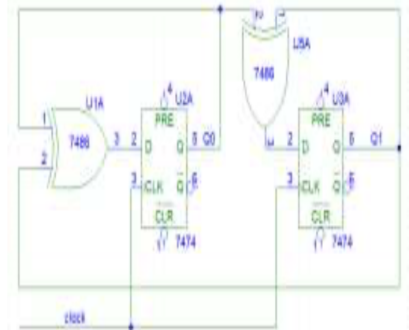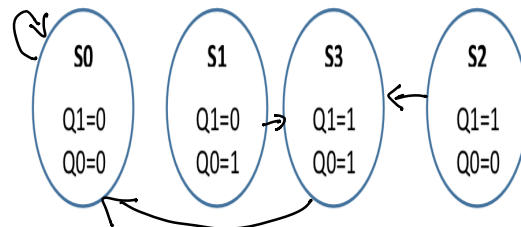


Parte 2


1

$q_1 \rightarrow R4 \text{ o } r_2$


$q_2 \rightarrow R5 \text{ o } r_3$

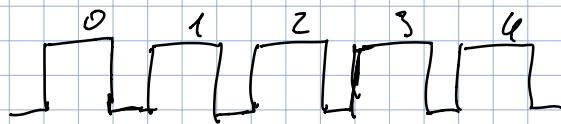


CE4

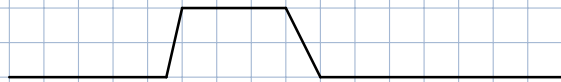

CE5

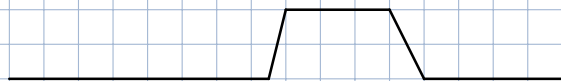

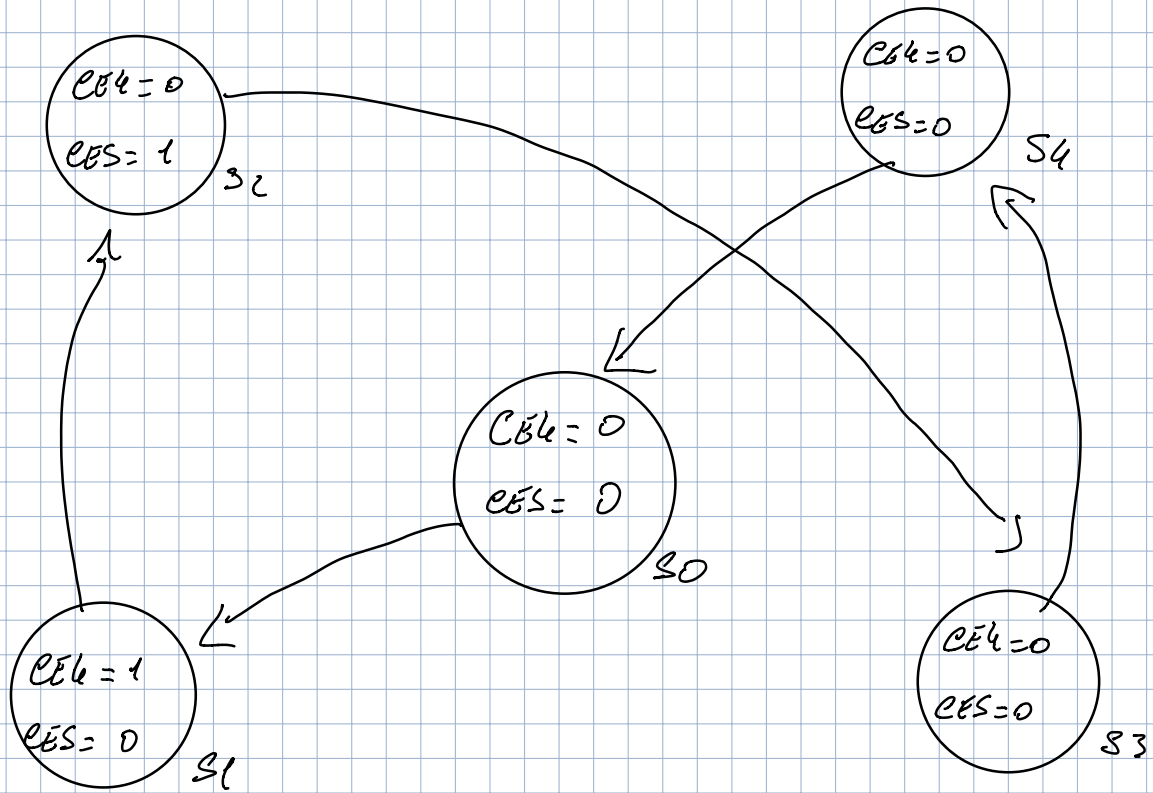

Funzioni prossimo stato

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2'	Q_1'	Q_0'
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	X	X	X
1	1	0	X	X	X
1	1	1	X	X	X

$$Q_2' = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$Q_1' = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 = \bar{Q}_2$$

$$Q_0' = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$$

* Funzioni di uscita

a_2	a_1	a_0	4	5
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

$$CE4 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0$$

$$CES = \bar{Q}_2, Q_1, \bar{Q}_0$$

②

$$\pi_2 = 5 - 6 = -1$$

(Handwritten notes on lined paper)

③

2) $2^8 = 256$

b)

1- Presente im TLB \rightarrow pag 11111111 = pag 255

2- Bit di validità = 1 nella TNP \rightarrow pag 1111001 =
pag 243

3 - Page fault, la pagina viene prelevata dal disco, causando una perdita di tempo